
Rapport TDP7: Onduleur de tension triphasés (Pleine onde et MLI)

Schéma onduleur de tension triphasés + sondes de mesures

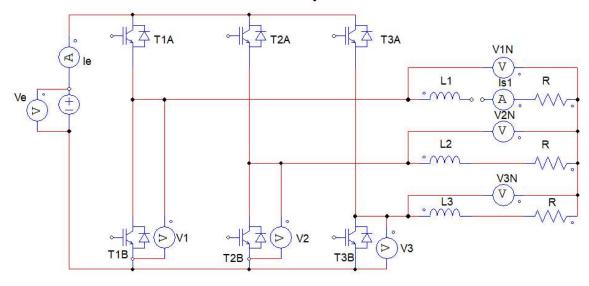

3.Commande pleine onde

3.3. Mesure a effectuer en commande pleine onde


La fréquence de la tension de sortie pour T=6ms es de F=166Hz.

On observe un déphasage de 120° entre les 3 tensions par rapport à V1

Amplitude=32V

Tension Crete-Crete=32.25V

Tension de sortie de bras V1 et V2 et V3

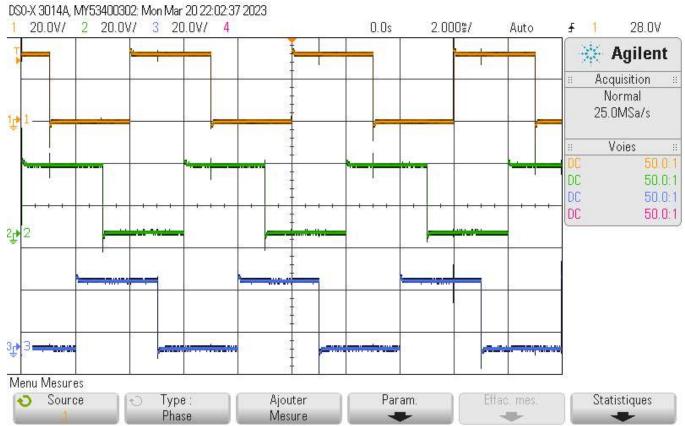


Orange==>V1; Vert==>V2; Bleu==>V3

Tension entre phase U12, U23 et U31

U12:

Max=31.05V; Min=-33.75V; Amplitude=31.5V

Orange==>V1; Vert==>V2; Rose==>U12

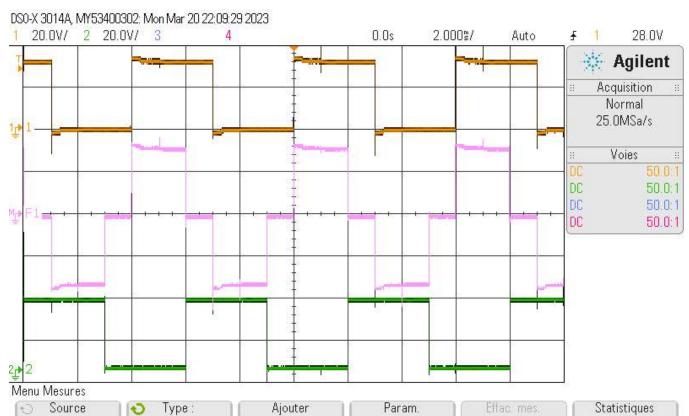

On peut observer que la tension u12 est la soustraction de la tension V1 et V2.

Mesure


Cr-cr

U23:

Max=35V

Min=-30.63V

Amplitude=66.3V

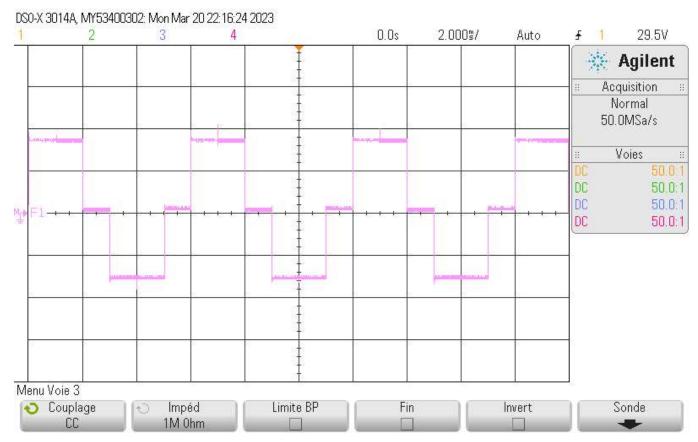


On peut observer que la tension u23 a la même allure que la tension u12 avec un déphasage de 120°

U31:

Max=32.50V

Min=-33.125V


Amplitude=66.3V

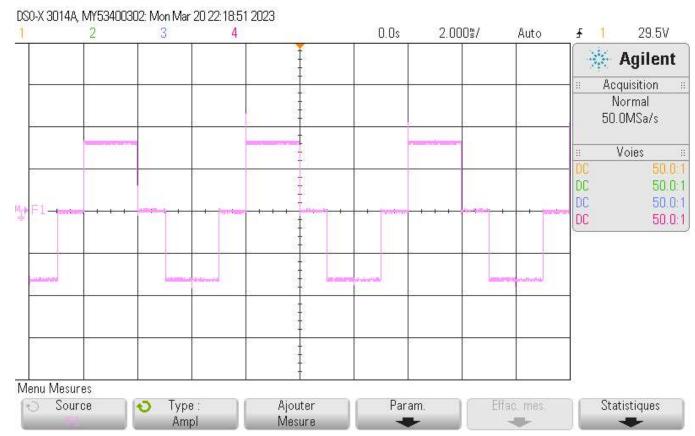

On peut observer que la tension u31 a la même allure que la tension u23 avec un déphasage de 120°

La fréquence des trois tensions de sortie u12, u23 et u31 est 166Hz. Cette fréquence est identique à celle de V1, V2 et V3.

Courants de phase i1, i2 et i3:

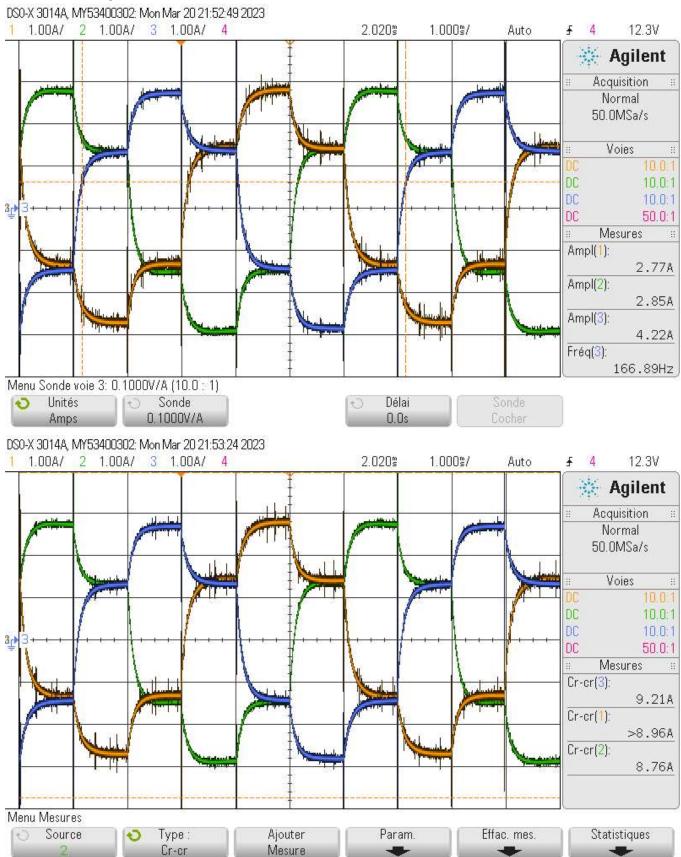

Orange==>i1; Vert==>i2; Bleu==>i3


On observe que comme la tension, les courants I1 I2 et I3 sont déphasés de 120°. Due à la présence d'une inductance, on peut observer que les courbes ont la forme $e^{\frac{1}{x}}$.

3.4. Analyse du fonctionnement pleine onde

Question inductances de lissage:

Les inductances sont utilisés dans ce montage pour filtrer les harmoniques de courant et de tension ainsi que pour réduire les interférences magnétiques. Dans notre cas, leur effet n'est pas très efficace car nous sommes en basse fréquence.

Question constante de temps:

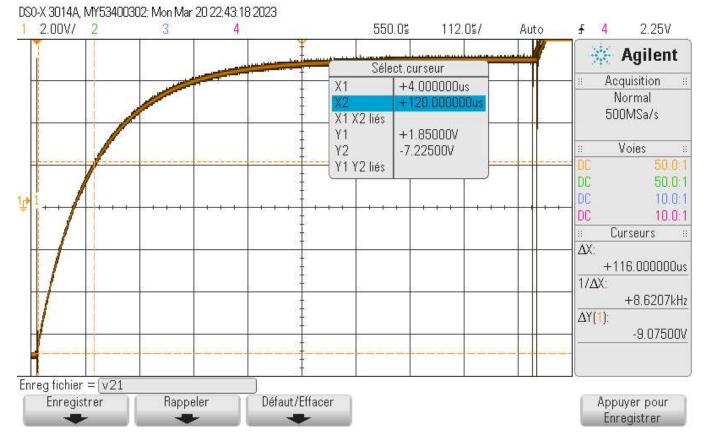

Nous mesurons une constante de temps de $116\mu s$ correspondant a=63% de 14.44V pour la pleine echelle.

Théoriquement, nous avons une constante de temps de $Tau = \frac{L}{R} = \frac{1e-3}{1.6} = 147 \,\mu s$ ce qui est assez proche de la valeur pratique.

Question valeurs efficaces:

V1Neff=14.23V

V2Neff=14.52V

V3Neff=14.74V

Pabs = U1*I1=34,43*2.74=94.34W

4. Mode MLI

4.2. Expérimentation d'un onduleur triphasé sur une charge résistance


Tension de sortie V1, V2 et U12



Orange==>V1; Vert==>V2; Rose==>U12


On observe un déphasage de 120° entre la tension V1 et V2. La tension u12 est sinusoïdale.

Tension de sortie V1 et V3

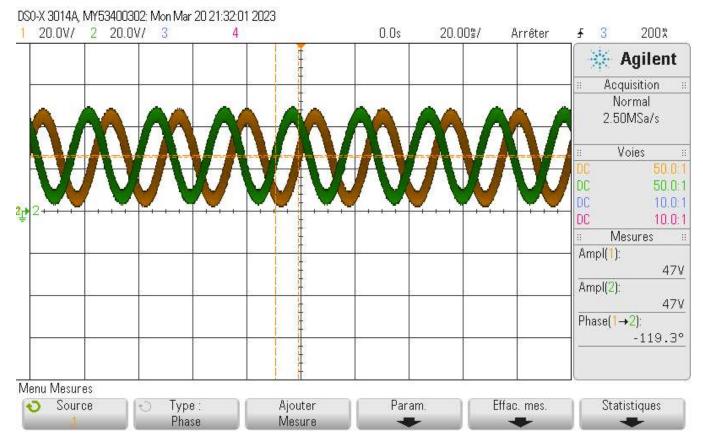


On observe un déphasage de 120° entre la tension V1 et V3.

Tension V1N et VDC

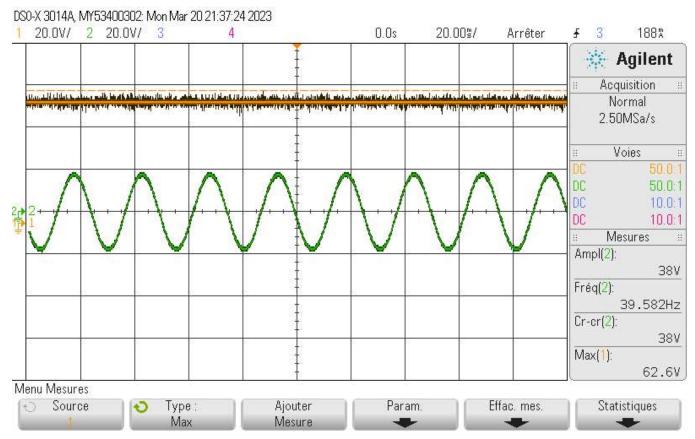

Orange==>Vdc; Vert==>V1n

Courant de sortie i1

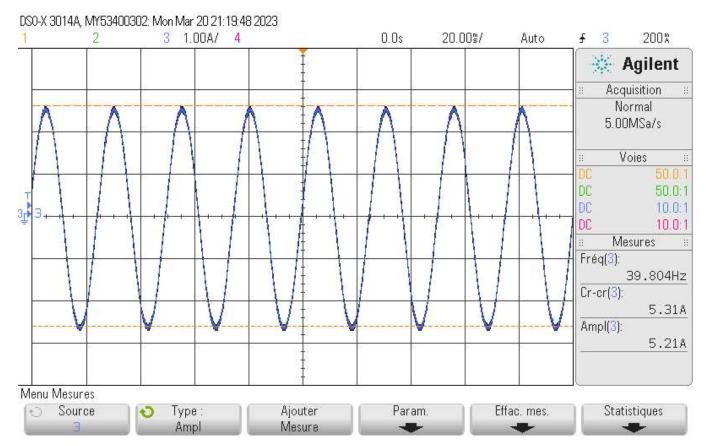

Le courant i1 est sinusoïdal.

Comparé au mode pleine onde, ce mode de commande permet d'obtenir une tension entre phase et un courant sinusoïdal. Cette forme d'onde est bien meilleure car elle comporte bien moins d'harmoniques que la commande précédente, et donc moins de perte.

On peut conclure que le mode de commande MLI est à privilégier sur le mode pleine onde dans le cas d'un onduleur.